



**PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

RELATÓRIO DO PROJETO: PROCESSADOR MASON

ALUNOS:

Jasson Marques Fontoura Júnior – 2019014031

Marcos Vinicius Melo da Silva - 2019017919

**Maio de 2021
Boa Vista/Roraima**



**PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

RELATÓRIO DO PROJETO: PROCESSADOR MASON

**Maio de 2021
Boa Vista/Roraima**

Resumo

Este trabalho aborda o projeto e implementação do processador MASON uni-ciclo de 8 bits com base na arquitetura do processador MIPS. Todos os componentes necessários para o seu funcionamento e os testes realizados durante a implementação serão descritos. O processador em questão tem a capacidade de executar 12 instruções, incluindo instruções de comparação, instruções de salto e instruções aritméticas na memória. Usando as instruções disponíveis no processador, ele pode realizar uma variedade de operações diferentes, como Código de Fibonacci e outros algoritmos. Toda a parte de implementação é realizada utilizando a linguagem VHDL e o software Quartus Prime Lite, e os testes dos componentes foram realizados por meio da waveform no software ModelSim Altera, mostrando assim todas as funções de cada componente.

Conteúdo

| | | |
|--------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Especificação..... | 6 |
| 1.1 | Plataforma de desenvolvimento | 6 |
| 1.2 | Conjunto de instruções | 6 |
| 1.3 | Descrição do Hardware..... | 8 |
| 1.3.1 | UAL..... | 8 |
| 1.3.2 | Registradores..... | 9 |
| 1.3.3 | Extensores de Sinal | 9 |
| 1.3.4 | Controle..... | 10 |
| 1.3.5 | memoriaAdress..... | Erro! Indicador não definido. |
| 1.3.6 | memorialnst | Erro! Indicador não definido. |
| 1.3.7 | addPC | Erro! Indicador não definido. |
| 1.3.8 | portAND | 13 |
| 1.3.9 | Multiplexador_2x1_8bits | 13 |
| 1.3.10 | PC..... | 14 |
| 1.3.11 | divisaoDeInstr | Erro! Indicador não definido. |
| 1.4 | Datapath | 16 |
| 2 | Simulações e Testes | 17 |
| 3 | Considerações finais..... | 21 |
| 4 | Referências Bibliográficas..... | 21 |

Lista de Figuras

| | |
|--|----|
| FIGURA 1 – ESPECIFICAÇÕES NO QUARTUS | 6 |
| FIGURA 2 – RTL VIEWER DO COMPONENTE UAL | 8 |
| FIGURA 3 – RTL VIEWER DO COMPONENTE REGISTRADORES | 9 |
| FIGURA 4 – RTL VIEWER DO COMPONENTE EXTENSOR DE SINAL 2_8 | 10 |
| FIGURA 5 – RTL VIEWER DO COMPONENTE EXTENSOR DE SINAL 4_8 | 10 |
| FIGURA 6 – RTL VIEWER DE COMPONENTE MEMORIAADRESS | 11 |
| FIGURA 7 – RTL VIEWER DO COMPONENTE MEMORIAINST | 12 |
| FIGURA 8 – RTL VIEWER DO COMPONENTE ADDPC | 13 |
| FIGURA 9 – RTL VIEWER DO COMPONENTE PORTAND | 13 |
| FIGURA 10 – RTL VIEWER DO COMPONENTE MULTIPLEXADOR_2X1_8BITS | 14 |
| FIGURA 11 – RTL VIEWER DO COMPONENTE PC | 14 |
| FIGURA 12 – RTL VIEWER DO COMPONENTE DIVISAODeINSTR | 15 |
| FIGURA 13 – RTL VIEWER DO PROCESSADOR MASON | 16 |

Lista de Tabelas

| | |
|---|----|
| TABELA 1 – TABELA QUE MOSTRA A LISTA DE OPCODES UTILIZADAS PELO PROCESSADOR MASON | 7 |
| TABELA 2 - DETALHES DAS FLAGS DE CONTROLE DO PROCESSADOR | 11 |
| TABELA 3 - CÓDIGO FIBONACCI PARA O PROCESSADOR QUANTUM. | 17 |

1 Especificação

Nesta seção é apresentado o conjunto de itens para o desenvolvimento do processador MASON, bem como a descrição detalhada de cada etapa da construção do processador.

1.1 Plataforma de desenvolvimento

Para a implementação do processador MASON foi utilizado a IDE: Quartus Prime Lite, versão 20.1.1 e o simulador ModelSim Altera.

| | |
|---------------------------------|---|
| Flow Status | Successful - Sat May 15 14:42:17 2021 |
| Quartus Prime Version | 20.1.1 Build 720 11/11/2020 SJ Lite Edition |
| Revision Name | processador_mason |
| Top-level Entity Name | processador_mason |
| Family | Cyclone V |
| Device | 5CGXFC7C7F23C8 |
| Timing Models | Final |
| Logic utilization (in ALMs) | N/A |
| Total registers | 40 |
| Total pins | 70 |
| Total virtual pins | 0 |
| Total block memory bits | 32 |
| Total DSP Blocks | 0 |
| Total HSSI RX PCSs | 0 |
| Total HSSI PMA RX Deserializers | 0 |
| Total HSSI TX PCSs | 0 |
| Total HSSI PMA TX Serializers | 0 |
| Total PLLs | 0 |
| Total DLLs | 0 |

Figura 1 – Especificações no Quartus

1.2 Conjunto de instruções

O processador **MASON** possui 4 registradores: S0, S1, S2 e S3. Assim como 3 formatos de instruções de 8 bits cada, Instruções do **tipo R, I e J**, seguem algumas considerações sobre as estruturas contidas nas instruções:

- **Opcode:** a operação básica a ser executada pelo processador, tradicionalmente chamado de código de operação;
- **Reg1:** o registrador contendo o primeiro operando fonte e adicionalmente para alguns tipos de instruções (ex. instruções do tipo R) é o registrador de destino;
- **Reg2:** o registrador contendo o segundo operando fonte;

Tipo de Instruções:

- **Formato do tipo R:** Este formatado aborda as instruções baseadas em operações aritméticas, condição para desvio, e subtração, soma e multiplicação
- **Formato do tipo I:** Este formato aborda as instruções baseadas em operações com valores imediatos e operações relacionadas à memória, soma e subtração imediata, Load e Store.
- **Formato do tipo J:** Este formato aborda de desvios condicionais e salto incondicionais exemplo o BEQ, BNE e Jump.

Formato para escrita em código binário:

| Tipo R | | |
|--------|--------|--------|
| OPCODE | REG1 | REG2 |
| 4 bits | 2 bits | 2 bits |
| 7 - 4 | 3 - 2 | 1 - 0 |

| Tipo I | | |
|--------|--------|----------|
| OPCODE | REG1 | IMEDIATO |
| 4 bits | 2 bits | 2 bits |
| 7 -4 | 3 - 2 | 1 - 0 |

| Tipo J | |
|--------|----------|
| OPCODE | ENDEREÇO |
| 4 bits | 4 bits |
| 7 - 4 | 3 - 0 |

Visão geral das instruções do Processador MASON:

O número de bits do campo **OpCode** das instruções é igual a quatro, sendo assim obtemos um total ($Bit(0e1)^{NumeroTotaldeBitsdoOpcode} \therefore 2^X = X$) de **16 OpCodes (0-15)** que são distribuídos entre as instruções, assim como é apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 – Tabela que mostra a lista de Opcodes utilizadas pelo processador MASON.

| Opcode | Nome | Formato | Breve Descrição | Exemplo |
|--------|-----------|---------|-----------------|--|
| 0000 | ADICIONAR | R | Soma | adicionar \$S0, \$S1 ,ou seja, \$S0 := \$S0+\$S1 |
| 0001 | SUBTRAIR | R | Subtração | subtrair \$S0, \$S1 ,ou seja, \$S0 := \$S0 - \$S1 |

| | | | | |
|------|-------------|---|----------------------|---|
| 0010 | MULTIPLICAR | R | Multiplicação | multiplicar \$s0 \$s1, ou seja: \$s0 := \$s0 * \$s1 |
| 0011 | ADD_IME | I | Soma Imediata | add_ime \$s0 3, ou seja: \$s0 := \$s0 + 3 |
| 0100 | SUB_IME | I | Subtração Imediata | sub_ime \$s0 3, ou seja: \$s0 := \$s0 - 3 |
| 0101 | LOAD_IME | I | Load Imediato | load_ime \$s0 1, ou seja: \$s0 := 1 |
| 0110 | LOADW | I | Load Word | loadw \$s0 memória(00), ou seja: \$s0 := valor memória(00) |
| 0111 | STOREW | I | Store Word | storew \$s0 memória(00), ou seja: memória(00) := \$s0 |
| 1000 | BEQ | J | Desvio Condicional | beq endereço, ou seja: if(\$s0 == \$s1) |
| 1001 | BNE | J | Desvio Condicional | bne endereço, ou seja: if(\$s0 != \$s1) |
| 1010 | IF | R | Condição para desvio | if \$s0 \$s1, ou seja: if(\$s0 == \$s1) |
| 1011 | JUMP | J | Salto Incondicional | jump endereço(0000) |

1.3 Descrição do Hardware

Nesta seção são descritos os componentes do hardware que compõem o processador **MASON**, incluindo uma descrição de suas funcionalidades, valores de entrada e saída.

1.3.1 UAL

A UAL é responsável por executar as operações aritméticas, dentre elas: soma, subtração, multiplicação e logo a UAL também executa operações de comparação de valor para realizar desvios condicionais, a UAL tem 4 entradas, o Clock, ALUOP recebe qual operação ela vai realizar, um portINA e portINB onde vão ser recebidos os dois dados de 8 bits cada para realização das operações, uma OutUalResultado onde vai sair os 8 bits do resultado das operações, zero onde sairá se ocorrer um desvio condicional e a saída overflow que sai 1 se ocorrer um overflow durante a reprodução das operações.

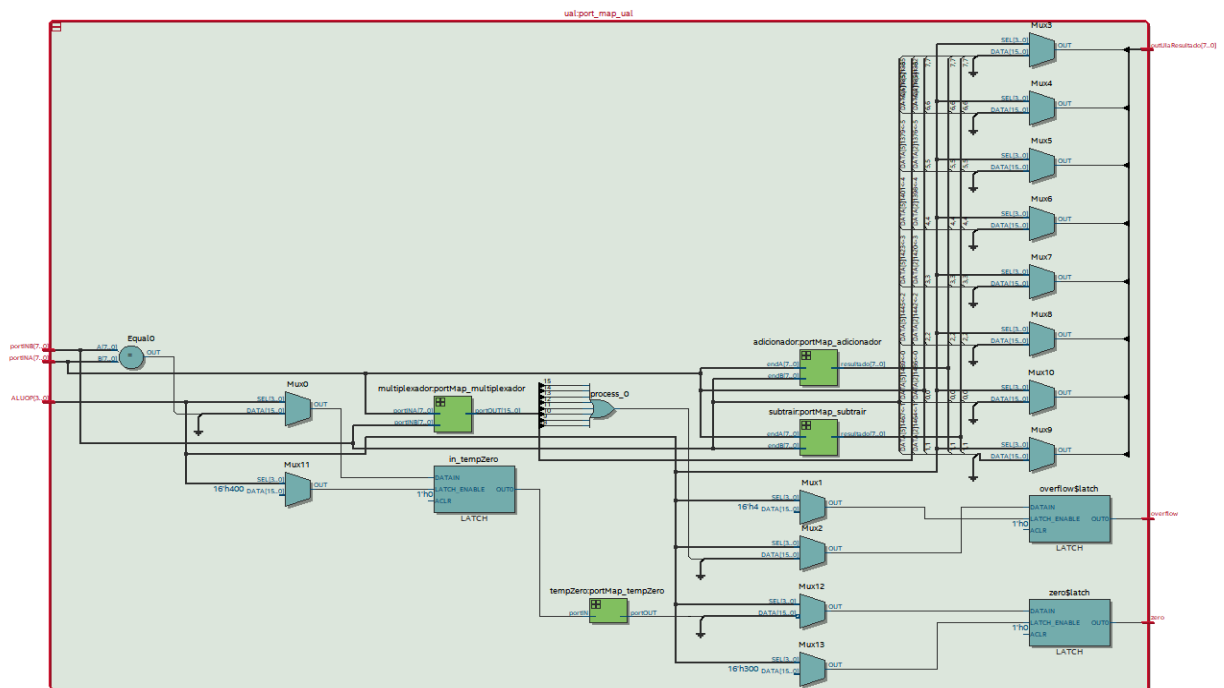


Figura 2 – RTL viewer do componente UAL

1.3.2 Registradores

Os registradores são responsáveis por armazenar os dados que são usados para executar as operações. Nele, possuímos 4 registradores, que armazenam os valores de 8 bits, contém uma entrada, o Clock, que ativa o componente, REGWRITE que ativa a opção de escrever dados no registrador, writeData que recebe o valor de 8 bits do dado a ser escrito no registrador de destino, o enderecoRegA recebe 2 bits para o endereço do primeiro registrador e o enderecoRegB recebe 2 bits para o endereço do segundo registrador, regOutA resulta em uma saída de 8 bits do valor armazenado no enderecoRegA e o regOutB vai ter uma saída de 8 bits do valor armazenado no enderecoRegB.

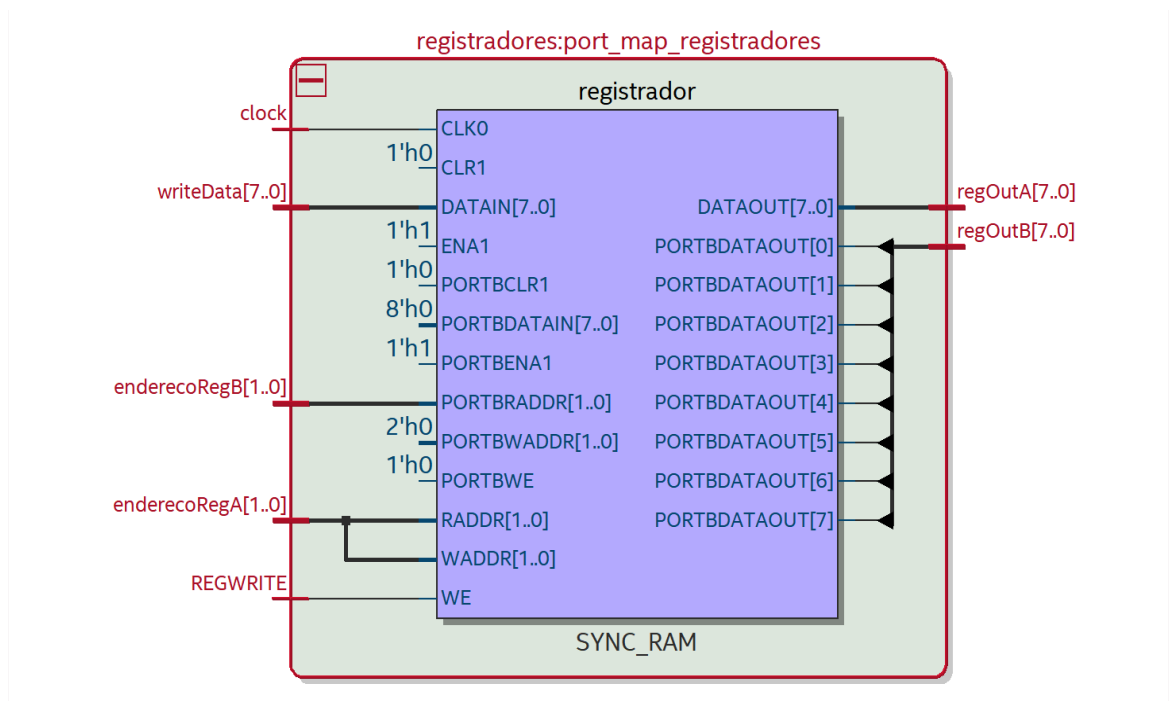


Figura 3 – RTL viewer do componente Registradores

1.3.3 Extensor de Sinal

Extensor de Sinal 2_8:

O extensor de sinal é responsável por estender o número de bits da entrada portIN de 2 bits para 8 bits para a saída portOUT, seu resultado é usado para operações na UAL e como endereço da memória RAM.

extensaoDeSinal2_8:port_map_extensaoDeSinal2_8

 


Figura 4 – RTL viewer do componente Extensor de Sinal 2_8

Extensor de Sinal 4_8:

O extensor de sinal é responsável por estender o número de bits da entrada portIN de 4 bits para 8 bits para a saída portOUT, seu resultado é usado para desvios condicionais e saltos incondicionais.

extensaoDeSinal4_8:port_map_extensaoDeSinal4_8

 


Figura 5 – RTL viewer do componente Extensor de Sinal 4_8

1.3.4 Controle

O componente Controle tem como objetivo realizar o controle de todos os componentes do processador de acordo com o OpCode 4 bits que é recebido no Opcode. Esse controle é feito através das flags de saída abaixo:

- **JUMP:** sinal que vai decidir se vai ocorrer um desvio incondicional.
- **BRANCH:** sinal para decidir se vai ocorrer um desvio condicional.
- **MEMREAD:** sinal para decidir se será lido um dado da memória RAM.
- **MEMTOREG:** sinal para decidir se o dado que será escrito no banco de registradores vai ser enviado pela ULA ou pela memória RAM.
- **UALOP:** sinal de 4 bits que será enviado para a ULA decidir qual operação será realizada.
- **MEMWRITE:** sinal para decidir se será escrito um dado da memória RAM
- **UALSRC:** sinal para decidir se o dado que entrará na ULA vai ser enviado pelo banco de registradores ou pelo extensor de sinal.
- **REGWRITE:** sinal para decidir se o banco de registradores vai escrever um dado na posição do registrador de destino.

Abaixo segue a tabela, onde é feita a associação entre os opcodes e as flags de controle:

Tabela 2 - Detalhes das flags de controle do processador.

| Comando | JUMP | BRANCH | MEMREAD | MEMTOREG | UALOP | MEMWRITE | UALSRC | REGWRITE |
|-------------|------|--------|---------|----------|-------|----------|--------|----------|
| ADICIONAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 1 |
| SUBTRAIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0001 | 0 | 0 | 1 |
| MULTIPLICAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0010 | 0 | 0 | 1 |
| ADD_IME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0011 | 0 | 1 | 1 |
| SUB_IME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0100 | 0 | 1 | 1 |
| LOAD_IME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0101 | 0 | 1 | 1 |
| LOADW | 0 | 0 | 1 | 1 | 0110 | 0 | 0 | 1 |
| STOREW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0111 | 1 | 0 | 0 |
| BEQ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| BNE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 |
| IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 0 | 0 | 0 |
| JUMP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1011 | 0 | 0 | 0 |

1.3.5 memoriaAdress

A memoriaAdress, ou memória RAM, é responsável por armazenar por tempo limitado os dados que são usados durante a execução das instruções, possui 5 entradas, o Clock que ativa o componente, portIN recebe o dado de 8 bits que será armazenado temporariamente na memória RAM, MEMWRITE recebe 1 bit para saber se vai armazenar dados na memória RAM, MEMREAD recebe 1 bit para saber se será lido algum dos dados na memória RAM, endereço recebe 8 bits da posição na memória RAM onde o dado deve ser lido ou escrito e possui 1 saída, portOUT onde sai um dado de 8 bits da posição que foi recebida no endereço, se a MEMREAD estiver setada em 1.

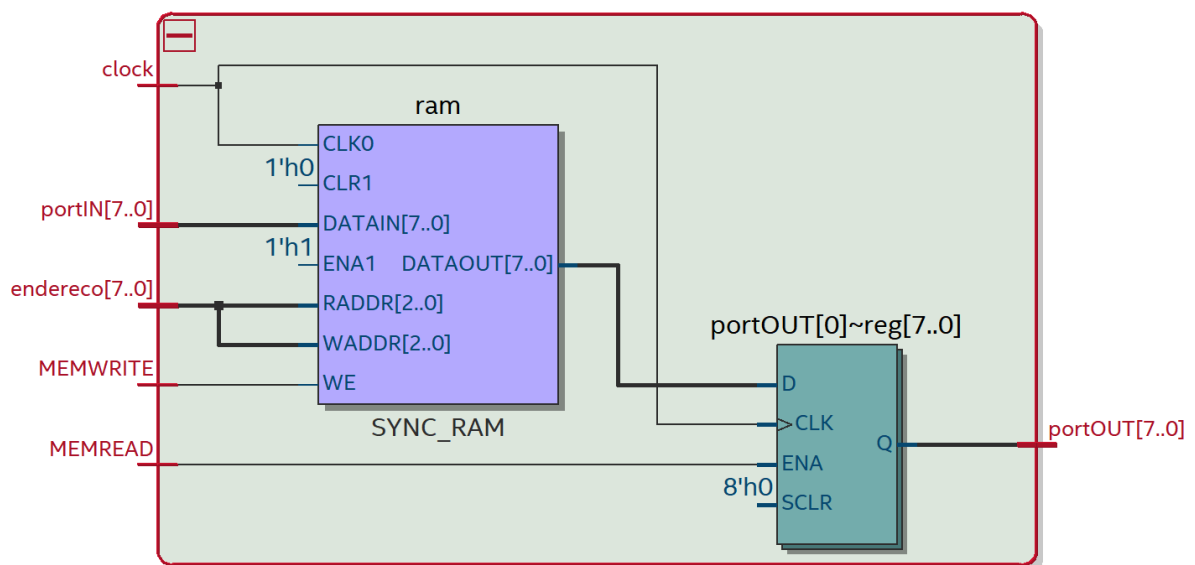


Figura 6 – RTL viewer de componente memoriaAdress

1.3.6 memoriaInst

A memória de Instrução, ou memoriaInst, tem como função o armazenamento das instruções que vão ser executadas pelo processador, possui duas entradas, o Clock e o portIN, que é o endereço de 8 bits da instrução que será enviada para a execução, possui uma saída portOUT de 8 bits da instrução que será executada.

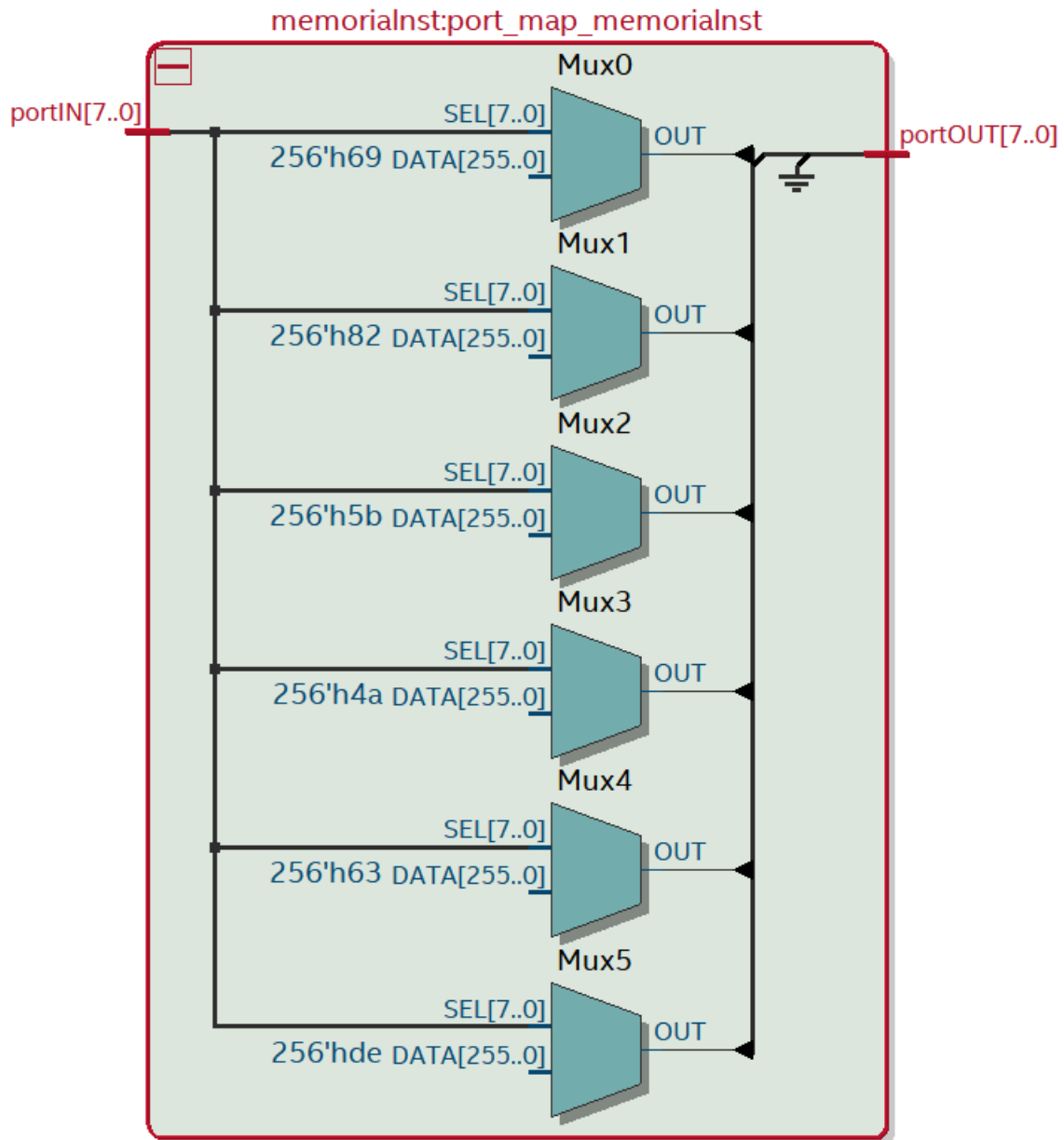


Figura 7 – RTL viewer do componente memoriaInst

1.3.7 addPC

O `addPC` é responsável por adicionar o valor da instrução atual no PC contendo o valor binário de 1, ele contém uma entrada, `portIN`, recebendo o endereço de 8 bits da instrução atual do PC e tem uma saída `portOUT`, que receberá o resultado da soma do

endereço atual com um valor de 1 e assim gerando o próximo endereço de instrução, que será armazenado no PC.

 


Figura 8 – RTL viewer do componente addPC

1.3.8 portAND

O portAND tem como a sua função de decidir se vai acontecer um desvio condicional, ele tem duas entradas, `in_port_A` e `in_port_B` se as duas estiverem recebendo 1 o mesmo sairá 1 no `out_port` e com isso ele passa o valor 1 para o multiplexador fazendo com que ocorra um desvio condicional.

 


Figura 9 – RTL viewer do componente portAND

1.3.9 Muxplexador_2x1_8bits

O multiplexador tem duas entradas de 8 bits, `inA` e `inB` que recebe os dados e uma entrada `portIN` que decidirá qual dado vai sair, caso essa entrada for 0 o dado que sairá na `portOUT` será o dado `inA` se for 1 sairá o dado `inB`.

 


Figura 10 – RTL viewer do componente Multiplexador_2x1_8bits

1.3.10 PC

A função do componente do PC é armazenar o endereço de 8 bits da instrução. Existem dois valores de entrada que serão executados, o clock, que é responsável por ativar o componente, o `portIN`, onde entra o endereço que vai ser executado, e a saída no `portOUT`, onde o endereço da instrução é realizada.

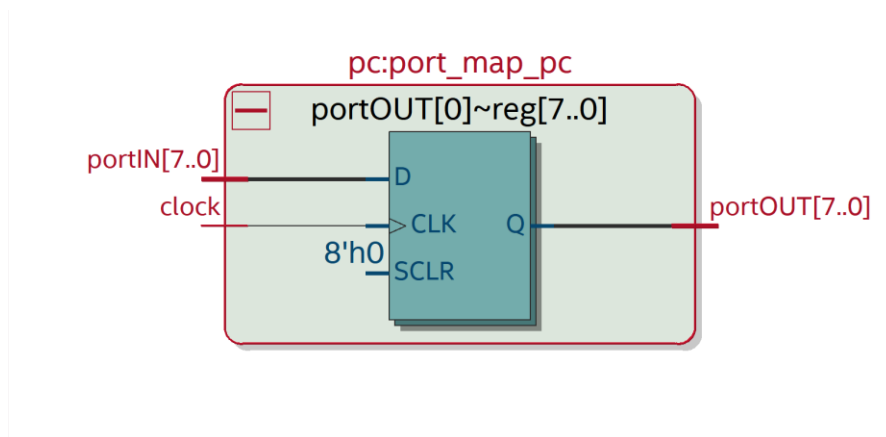


Figura 11 – RTL viewer do componente PC

1.3.11 divisaoDeInstr

A `divisaoDeInstr` é responsável por dividir os 8 bits que recebe da memória de dados no `portIN`, o `outOpCode` recebe os bits que entrarão na Unidade de Controle, `outJump` recebe os últimos 4 bits da instrução que são usados para o desvio condicional e o salto incondicional, `outRS` recebe os 2 bits do registrador onde será armazenado o resultado das operações, `outRT` pode ser tanto o dado do registrador ou o endereço da memória de dados para realizar load e store.

divisaoDeInstr:port_map_divisaoDeInstr

 


Figura 12 – RTL viewer do componente `divisaoDeInstr`

1.4 Datapath

É a conexão entre as unidades funcionais formando um único caminho de dados e acrescentando uma unidade de controle responsável pelo gerenciamento das ações que serão realizadas para diferentes classes de instruções.

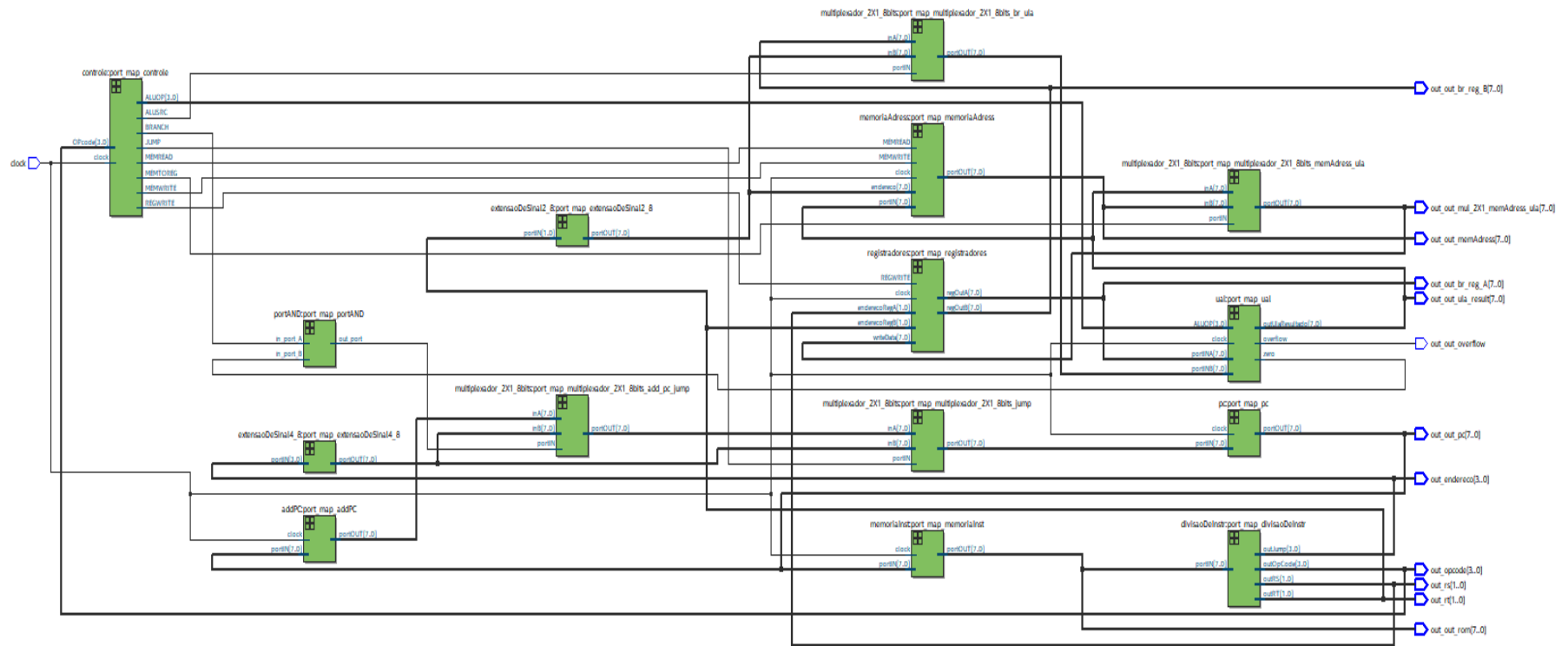


Figura 13 – RTL viewer do processador MASON


2 Simulações e Testes


Objetivando analisar e verificar o funcionamento do processador, efetuamos alguns testes analisando cada componente do processador em específico, em seguida efetuamos testes de cada instrução que o processador implementa. Para demonstrar o funcionamento do processador MASON utilizaremos como exemplo o código para calcular o número da sequência de Fibonacci.

Tabela 3 - Código Fibonacci para o processador MASON.

| Endereço | Linguagem de Alto Nível | Binário | | |
|----------|-------------------------|---------|----------|------|
| | | Opcode | Reg1 | Reg2 |
| | | | Endereço | |
| 0 | load_ime S3 3 | 0101 | 11 | 11 |
| 1 | multiplicar S3 S3 | 0010 | 11 | 11 |
| 2 | add_ime S3 1 | 0011 | 11 | 01 |
| 3 | add_ime S3 2 | 0011 | 11 | 10 |
| 4 | add_ime S3 2 | 0111 | 11 | 10 |
| 5 | load_ime S2 0 | 0101 | 10 | 00 |
| 6 | load_ime S0 0 | 0101 | 00 | 00 |
| 7 | storew S0 ram(00) | 0111 | 00 | 00 |
| 8 | load_ime S0 1 | 0101 | 00 | 01 |
| 9 | storew S0 ram(01) | 0111 | 00 | 01 |
| 10 | loadw S0 ram(00) | 0110 | 00 | 00 |
| 11 | adicionar S1 S0 | 0000 | 01 | 00 |
| 12 | loadw S0 ram(01) | 0110 | 00 | 01 |
| 13 | adicionar S1 S0 | 0000 | 01 | 00 |
| 14 | storew S0 ram (00) | 0111 | 00 | 00 |
| 15 | storew S1 ram(01) | 0111 | 01 | 01 |
| 16 | add_ime S2 1 | 0011 | 10 | 01 |
| 17 | If S2== S3 | 1010 | 10 | 11 |
| 18 | bne S2 !=S3 | 1001 | 1010 | |

Conforme podemos ver na Tabela 3 o código para a implementar o fibonacci, o endereço 0 ao endereço 9 são preparações para executar o fibonacci, no endereço 10 é carregado o valor da posição 0 da memória RAM para o registrador S0 e já no endereço 11 é feito a soma entre os registradores S1 e S0, enquanto no endereço 12 é carregado o valor do registrador S0 na posição 01 da memória RAM, a soma entre os registradores S1 e S0 é feita no endereço 13, no endereço 14 é carregado o valor do registrador S0 na posição 00 da memória RAM, no endereço 15 é carregado o valor do registrador S1 na posição 01 da

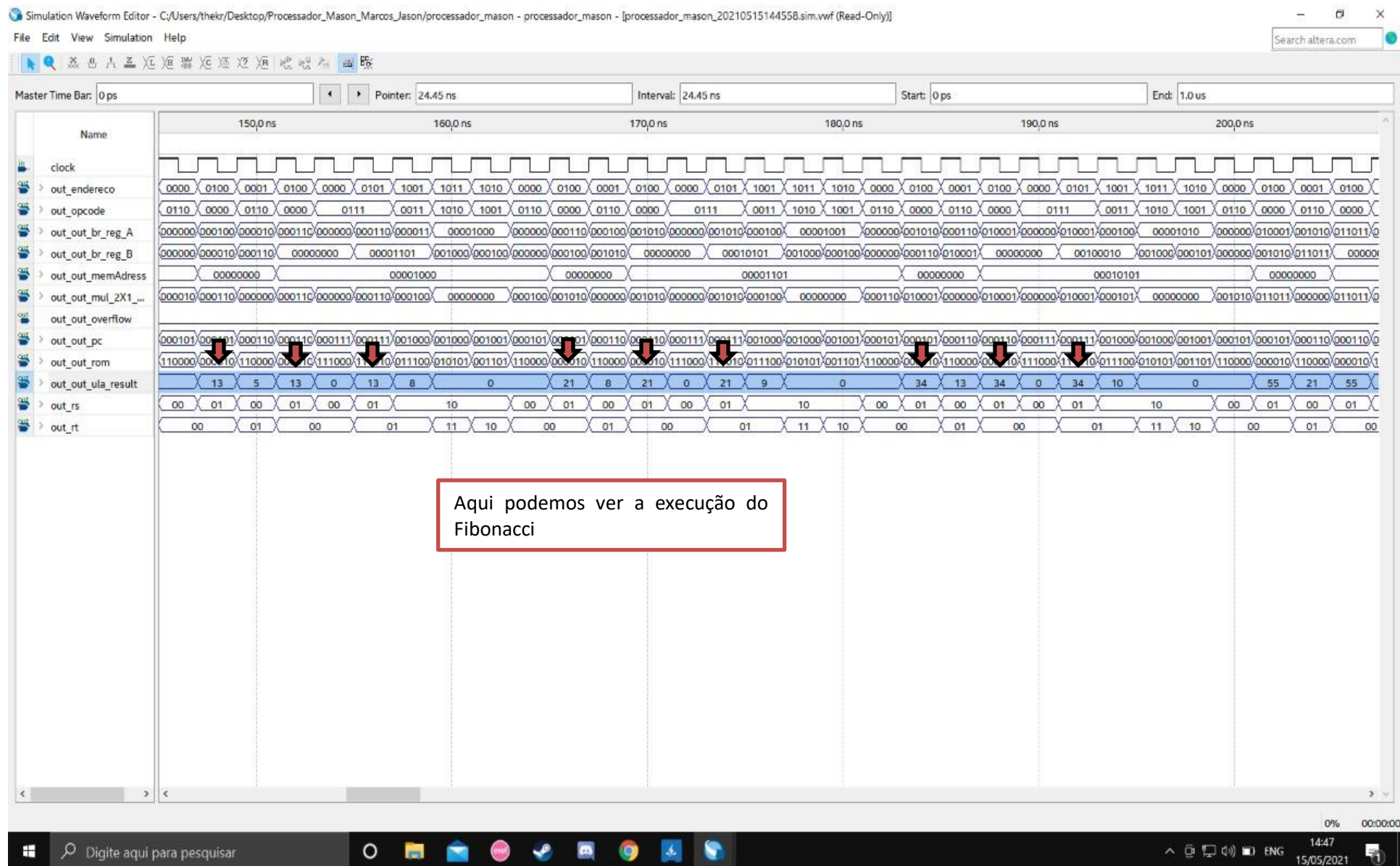

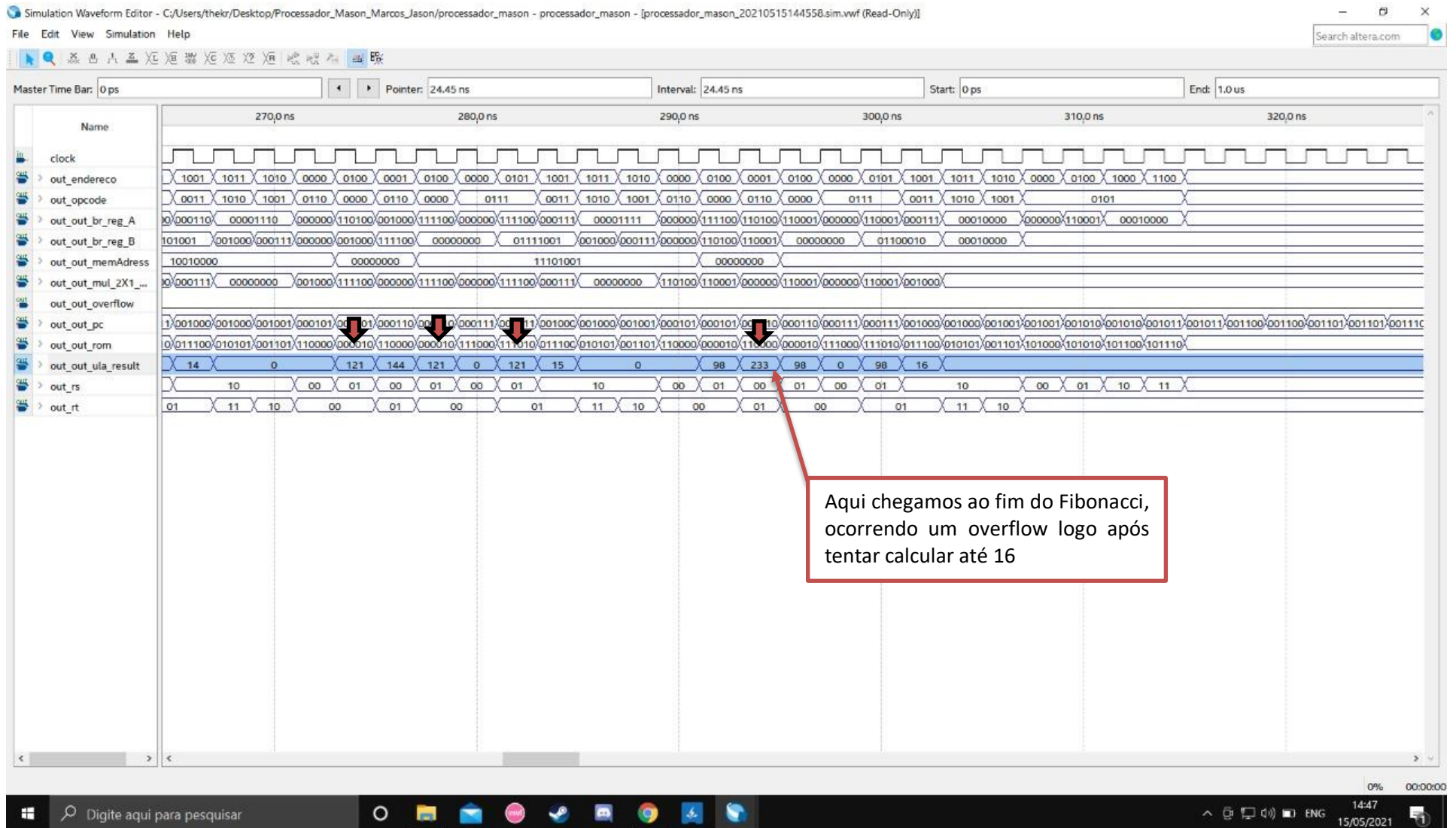

3 Considerações finais

Este trabalho apresentou o projeto e implementação do processador de 8 bits denominado de **MASON**. O processo de criação foi difícil e complicado de início, mas logo esses problemas foram enfrentados e vencidos com muito esforço e dedicação. Vale ressaltar que, o processador consegue executar operações básicas, por isso hoje ele pode ser um processador simples, mas ele é funcional e atende os requisitos que foram pedidos.

Porém devemos também ressaltar a limitação do processador onde o Load e Store funcionam apenas em uma instrução devido a limitação de 8 bits, somente dois bits são usados para acessar a memória RAM, o que nos limita a poder acessar somente as 4 primeiras posições da memória RAM. Outra situação encontrada que seria uma pequena limitação, é no desvio condicional e o salto incondicional, onde ele apenas salta entre os endereços de 0000 e 1111, os 16 primeiros endereços da memória ROM, e a última limitação que foi encontrada está na flag do overflow, que pode ter resultados falsos ao realizar operações com números negativos.

Apesar de tudo, foi um processo interessante e inovador e com muito aprendizado. Nós, Jasson e Marcos, aprendemos muitas coisas durante a criação do processador e com certeza serão informações muito valiosas no futuro.

4 Referências Bibliográficas

LAMERES, Brock J. **Introduction to Logic Circuits e Logic Design With VHDL**, 2. ed. Bozeman, MT, USA: Springer, 2017, 485 p.

PATTERSON, D.; HENESSY, J. L. **Organização e projeto de computadores: a interface hardware/software**. 3ª Edição. São Paulo: Elsevier, 2005, 484 p